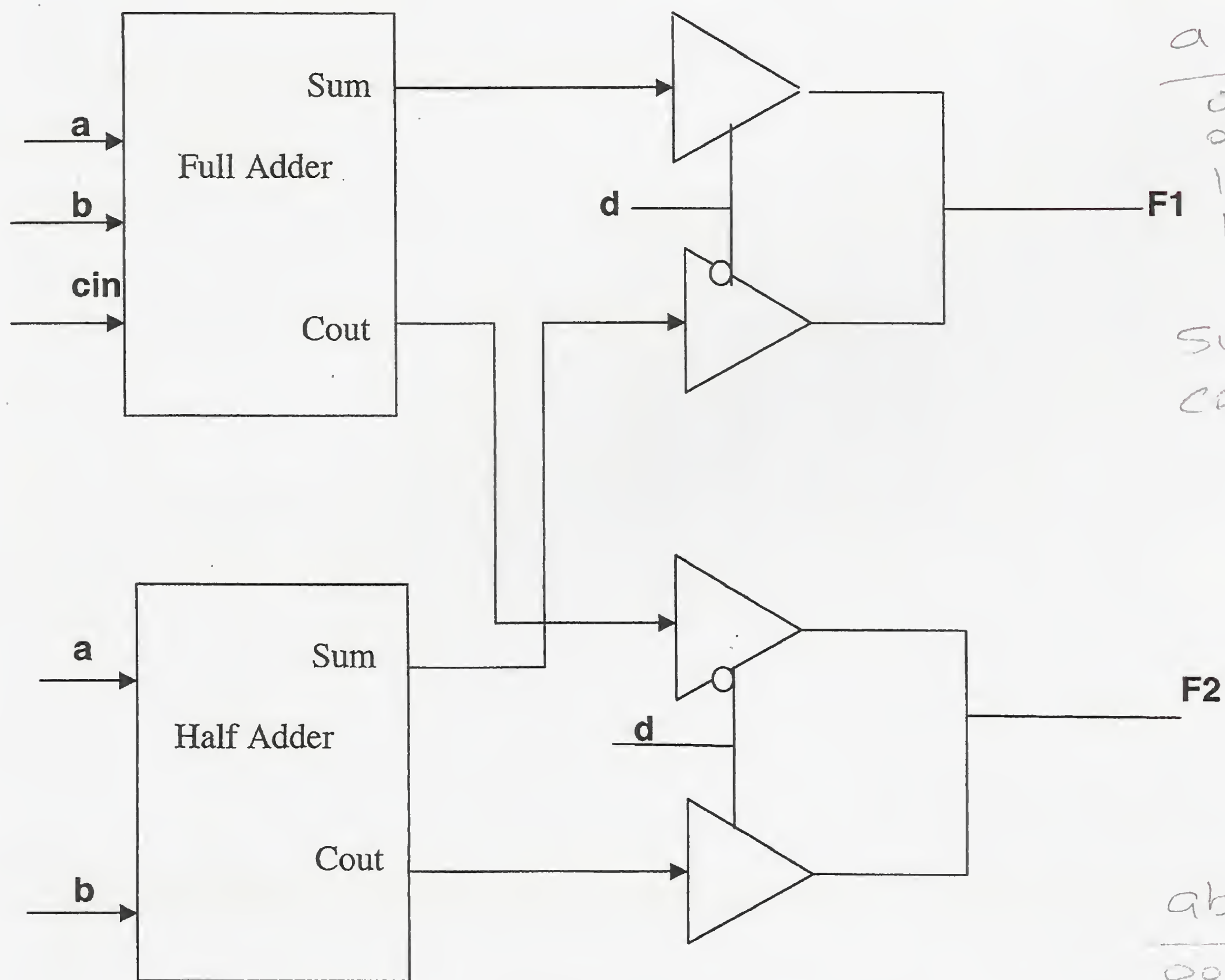


## Question [1]: [ 12 mark]

Write the equations of the functions F1 and F2 generated by the following circuit.



H.A

a	b	Sum	Cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$\text{Sum} = a \oplus b$$

$$\text{Cout} = ab$$

F.A

a	b	cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Sum =


$$F_1 = (a \oplus b \oplus \text{cin}) \cdot d + (a \oplus b) \cdot \bar{d}$$

$$F_2 = (a + b \text{cin}) \cdot \bar{d} + (ab) \cdot d$$

$$\begin{aligned} \text{Sum} &= \bar{a}\bar{b}\text{cin} + \bar{a}b\bar{\text{cin}} + a\bar{b}\bar{\text{cin}} + ab\text{cin} \\ &= \bar{a}(\bar{b}\text{cin} + b\bar{\text{cin}}) + a(\bar{b}\bar{\text{cin}} + b\text{cin}) \\ &= a \oplus b \oplus \text{cin} \\ \text{Cout} &= a + b \text{cin} \end{aligned}$$

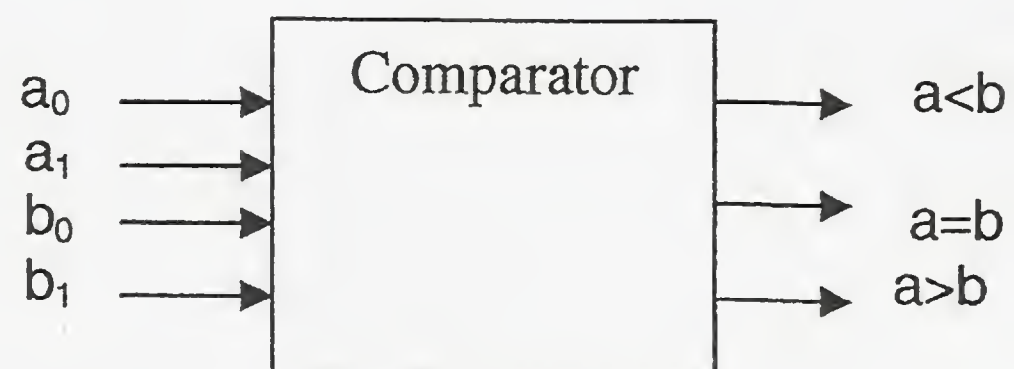**Question [2] : [12 marks]**





We want to design a 2-bit word comparator that compares the word  $a = a_0 a_1$  with the word  $b = b_0 b_1$ .



1) Give the truth table of the comparator.

$a_0 a_1, b_0 b_1$	$a < b$	$a = b$	$a > b$
0000	0	1	0
0001	1	0	0
0010	1	0	0
0011	1	0	0
0100	0	0	1
0101	0	1	0
0110	1	0	0
0111	1	0	0
1000	0	0	1
1001	0	0	1
1010	0	1	0
1011	1	0	0
1100	0	0	1
1101	0	0	1
1110	0	0	1
1111	0	1	0

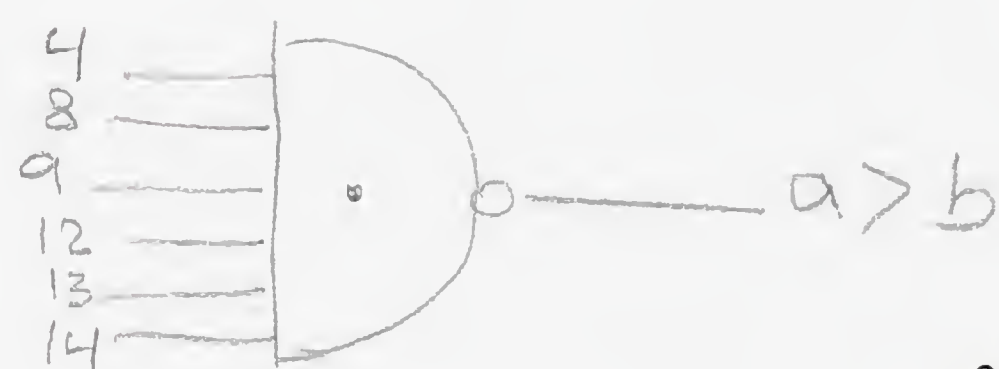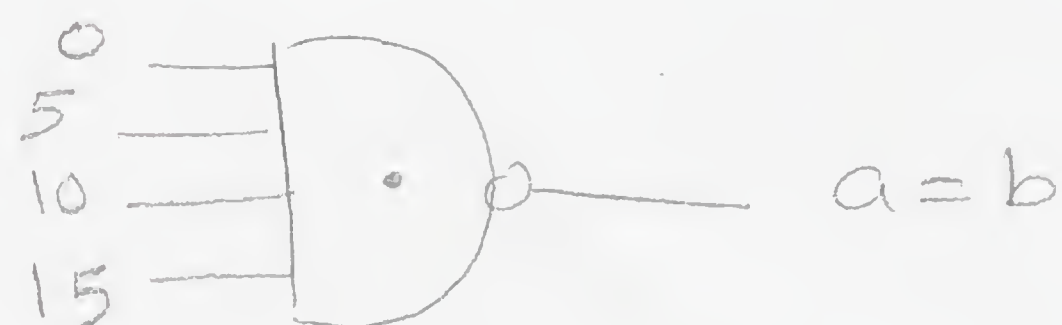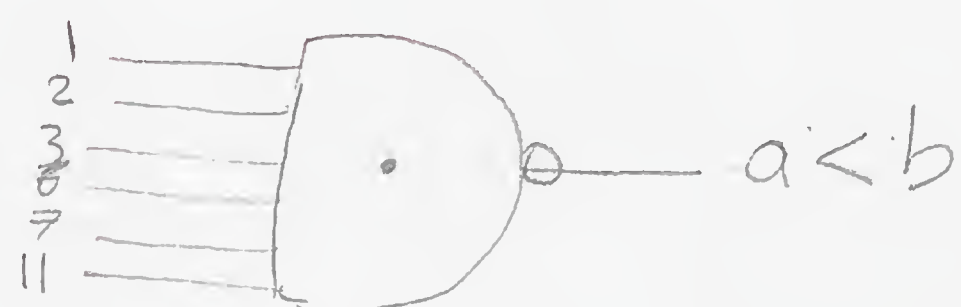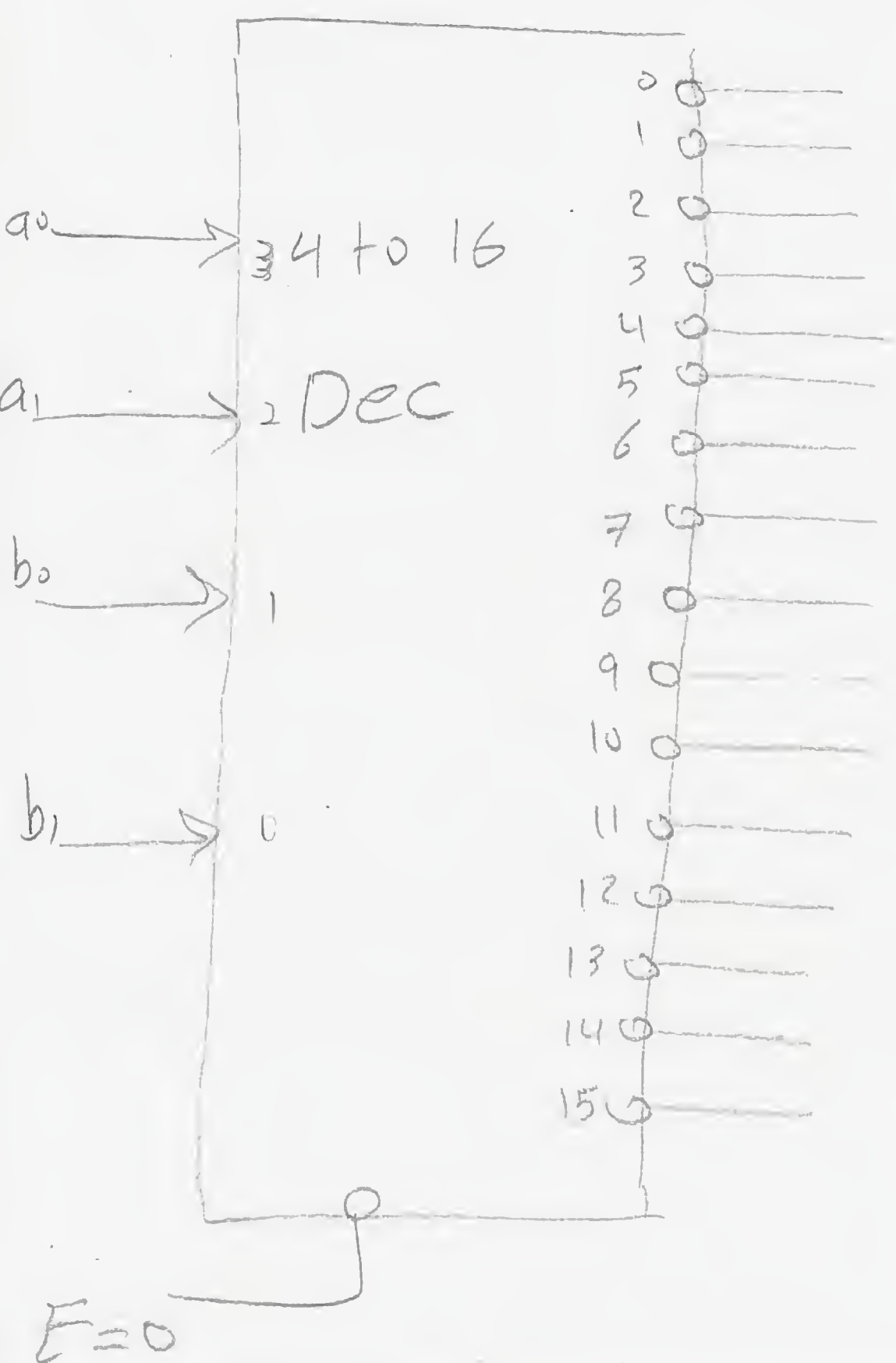
2) Implement the comparator with a decoder with inverted outputs and only NAND gates.





**Question [3]: [ 12 marks]**

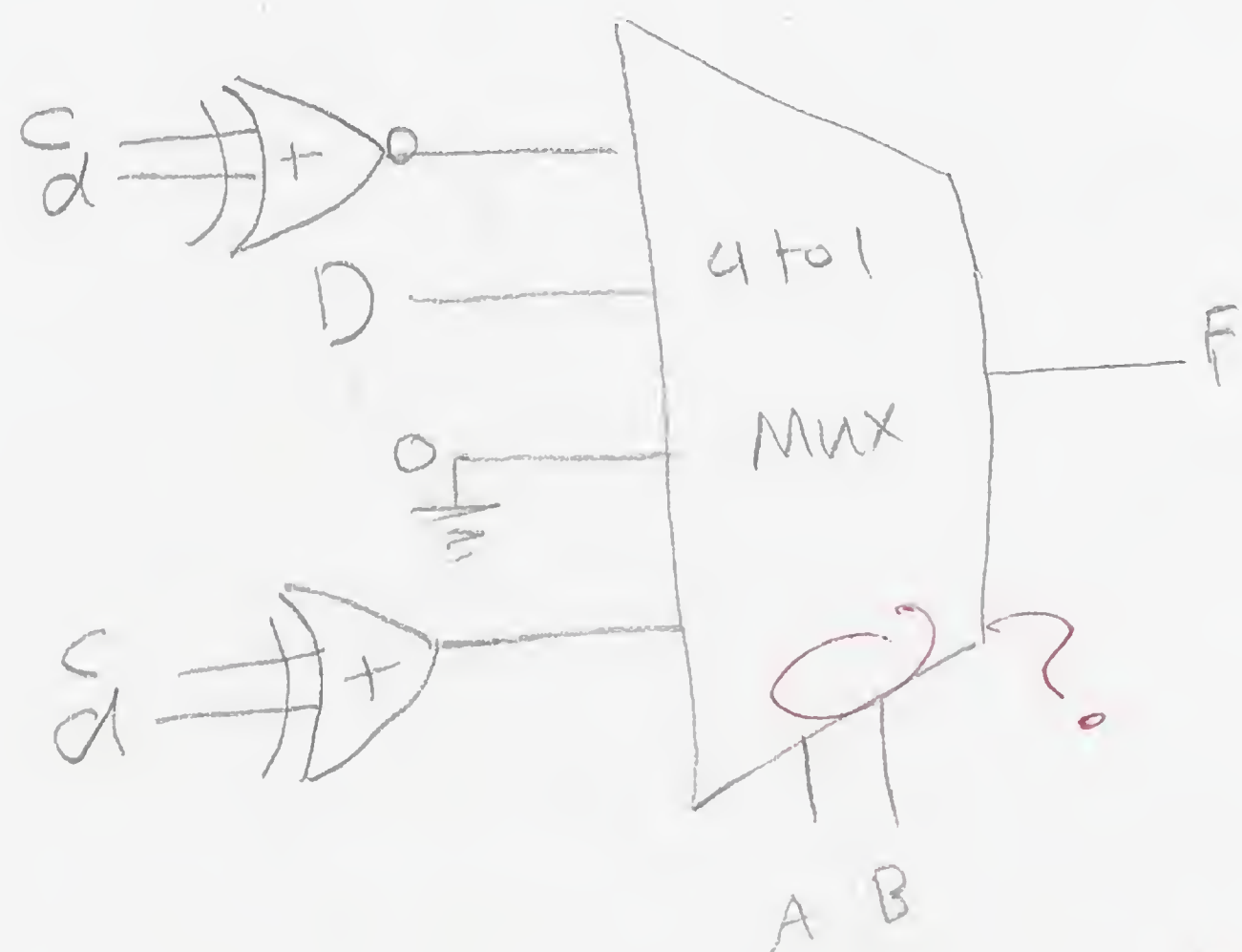- a. Implement  $F = \Sigma m(0,5,13,14) + \Sigma d(3,7,11)$  with a 4 to 1 Multiplexer and a minimum number of gates.




	<sup>2</sup> <sub>a</sub>	<sup>4</sup> <sub>b</sub>	<sup>2</sup> <sub>c</sub>	<sup>1</sup> <sub>d</sub>	F	
0	0	0	0	0	1	
1	0	0	0	1	0	$I_0 = \bar{c}\bar{d} + cd$
2	0	0	1	0	0	$\frac{cd}{cd}$
3	0	0	1	1	X	
4	0	1	0	0	0	
5	0	1	0	1	1	$I_1 = D$
6	0	1	1	0	0	
7	0	1	1	1	X	
8	1	0	0	0	0	
9	1	0	0	1	0	$I_2 = 0$
10	1	0	1	0	0	
11	1	0	1	1	X	
12	1	1	0	0	0	
13	1	1	0	1	1	$I_3 = \bar{c}d + cd$
14	1	1	1	0	1	$\frac{cd}{cd}$
15	1	1	1	1	0	

✓

8

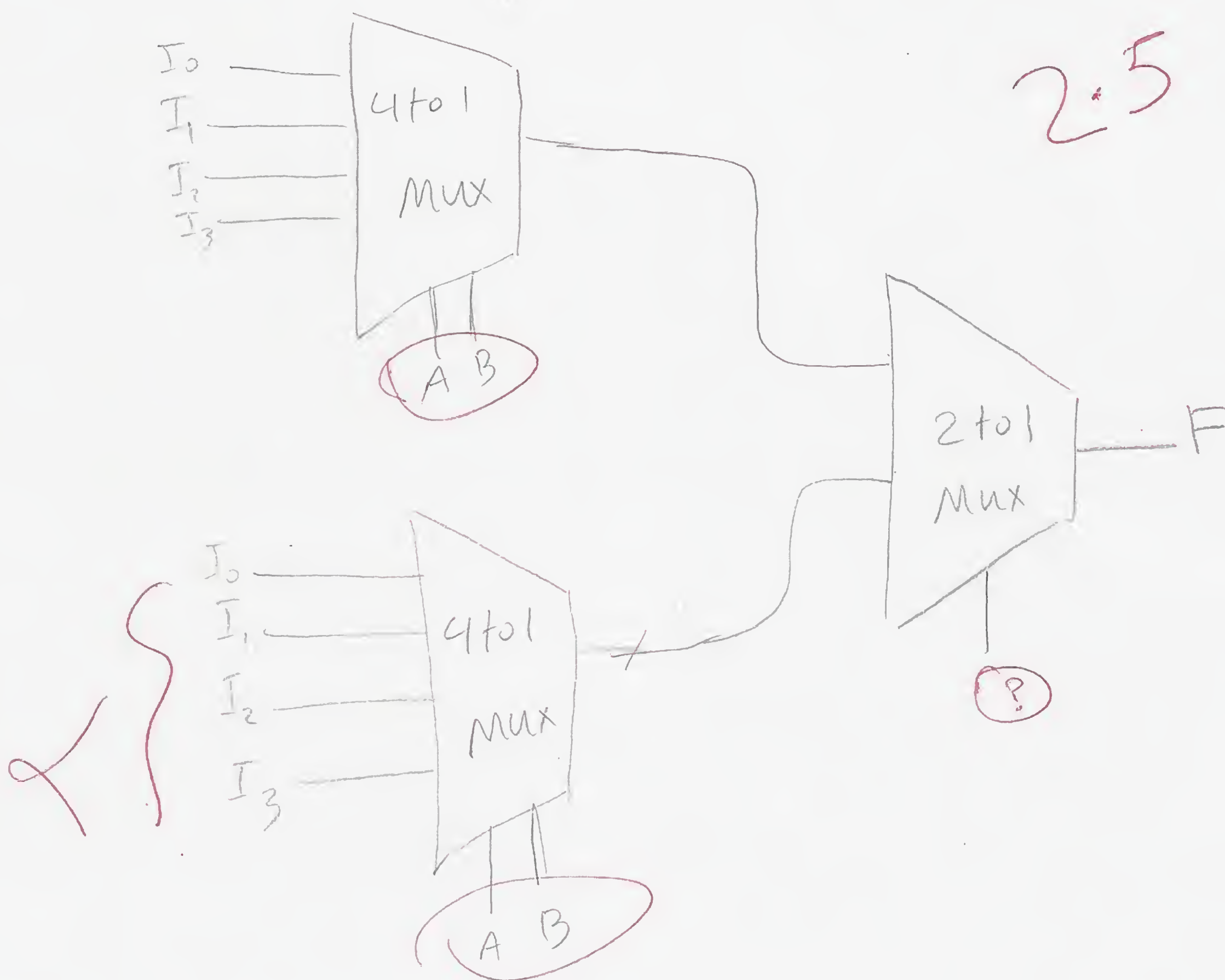- b. Show how to make an 8 to 1 Mux by using a number of 4-to-1 Muxs and one 2-to-1 Mux.



2.5

**Question [4]: [12 mark]**

a. Construct the truth table of a ROM to implement the function  $F = 2XY$ . Where X and Y are 2-bit binary numbers.

$X_2$	$X_1$	$Y_2$	$Y_1$	$F$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	2
0	1	1	0	4
0	1	1	1	6
1	0	0	0	0
1	0	0	1	4
1	0	1	0	8
1	0	1	1	12
1	1	0	0	0
1	1	0	1	6
1	1	1	0	12
1	1	1	1	18

b. Draw the internal structure of the ROM showing only the last 5 memory lines (words).





